
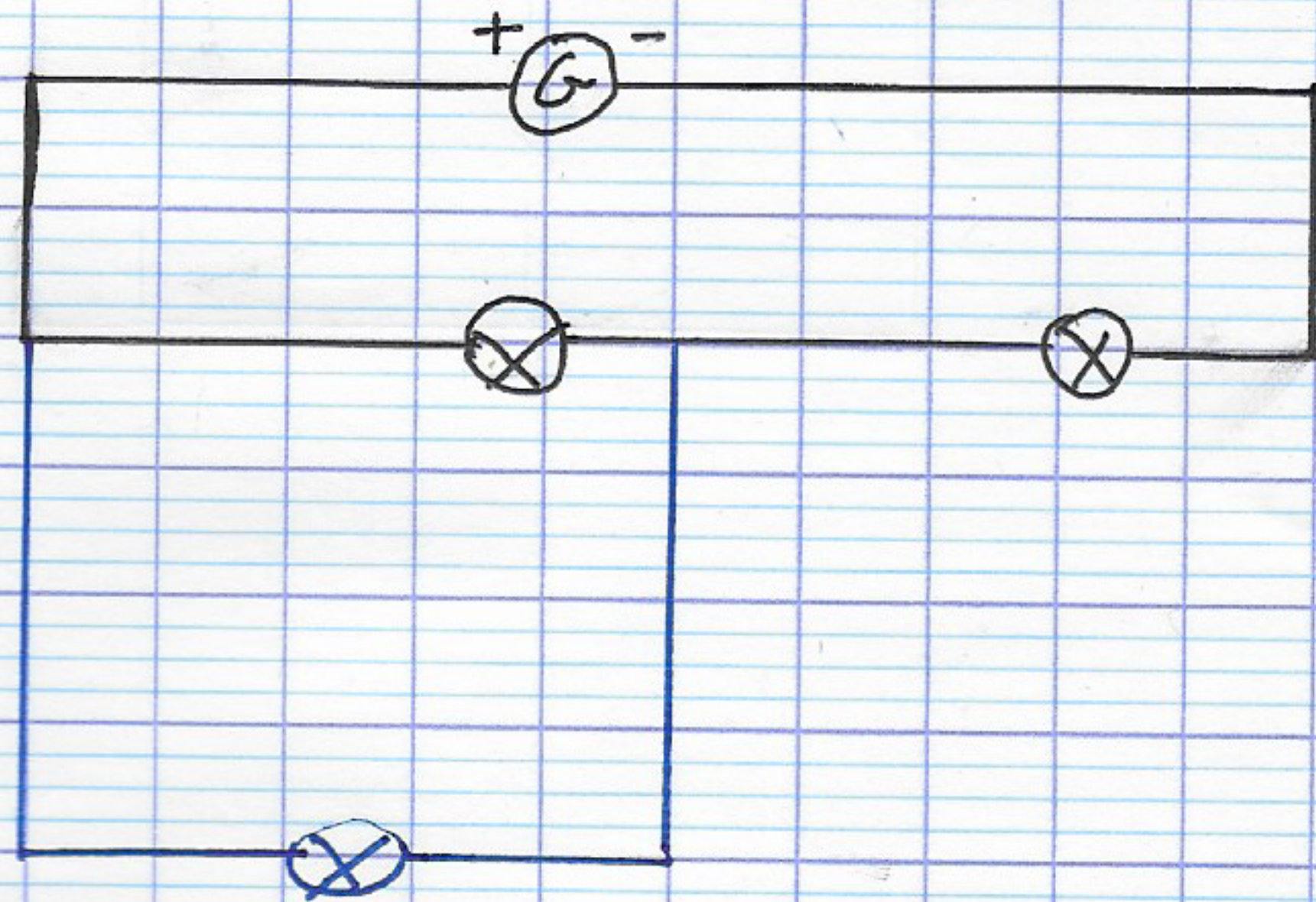


Exercice 3 :

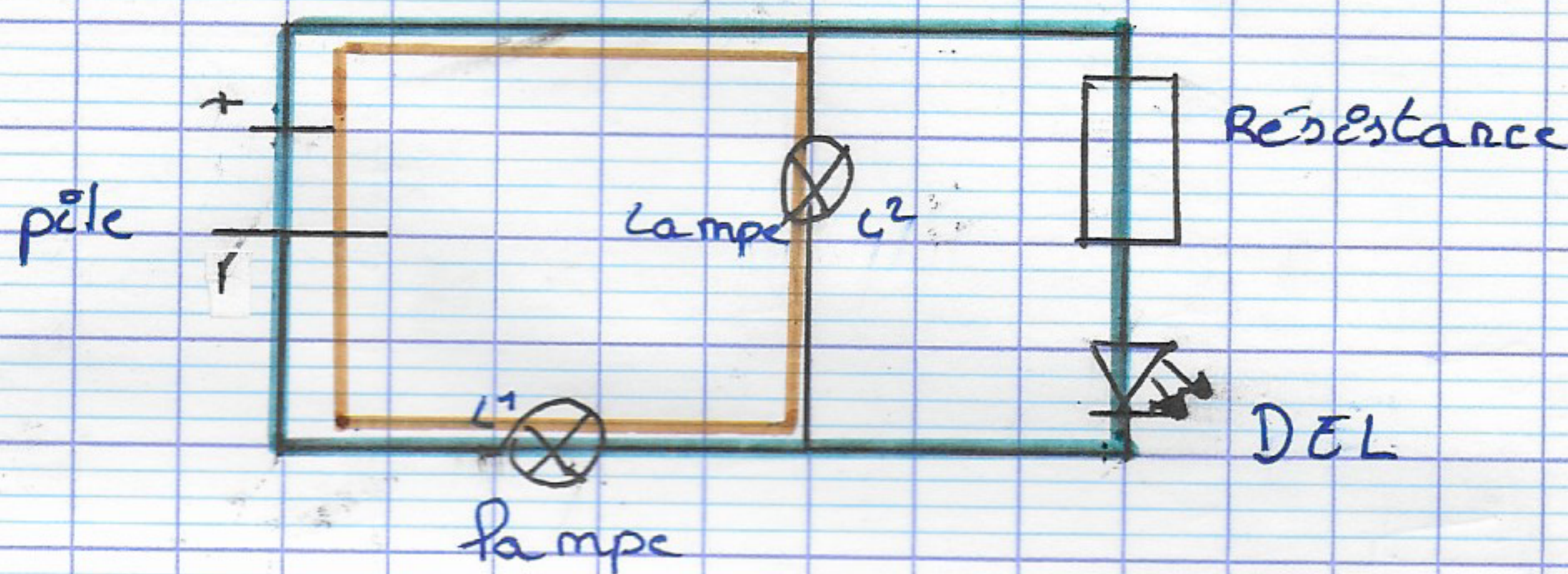

Exercice 4 :

1 et 2)



3) Les lampes L^1 et L^2 sont branchées en boucle simple car elles sont placées sur la même boucle.

4) Oui il y a la Résistance, la DEL et la lampe (L^1)

5) La lampe L^2 gèrera les autres dipôles fonctionnaires tous passe comme si la lampe L^1 brèlerait d'avantage.

6) Tous les dipôles ne fonctionneront plus car L^1 est placée sur les 2 boucles.