

Hubert
CRPoe
5°4


Evaluation d'électricité

Exercice 1 =

1 - Dans le circuit A et C car le courant circule du positif au négatif.

2 - Dans le cas B le moteur ne peut pas fonctionner car le courant circule par les diodes 3 et 4 de négatif vers le positif.


3 -

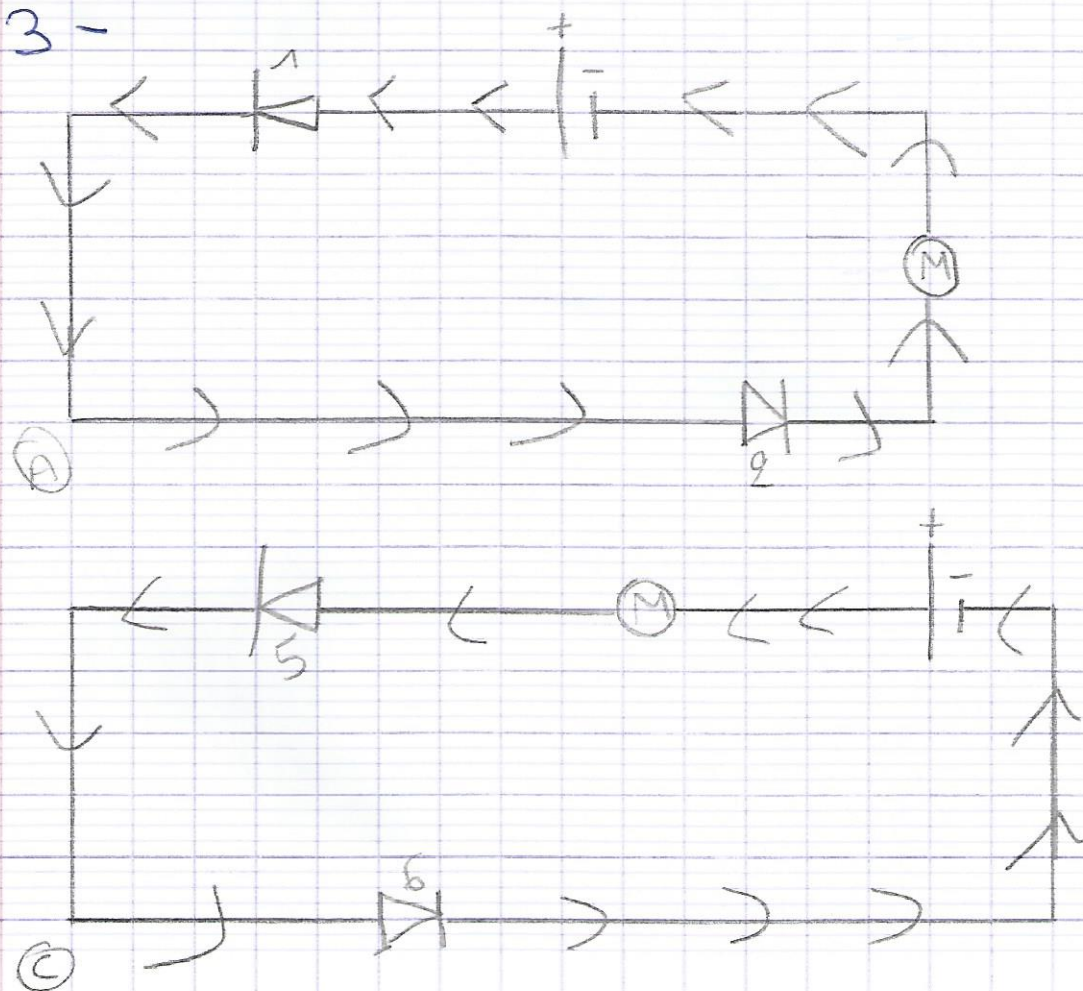

Exercice 2 =


1-

2-

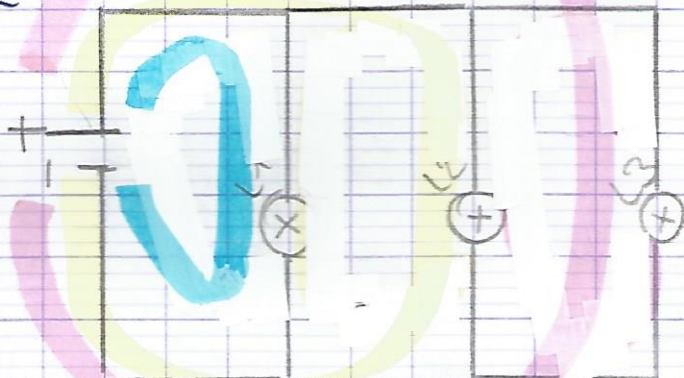


3- Oui car les lampes sont sur différente boucle.


4-

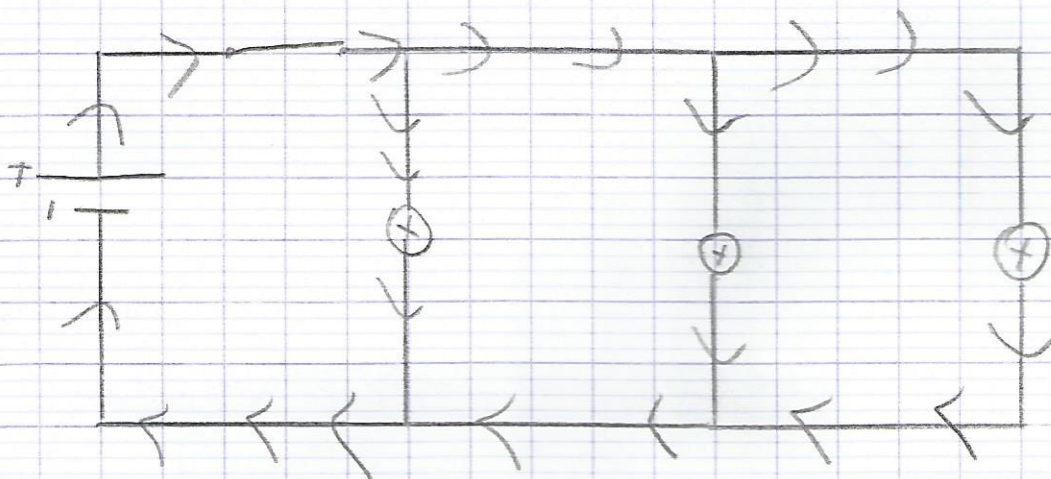

Exercice 3 :

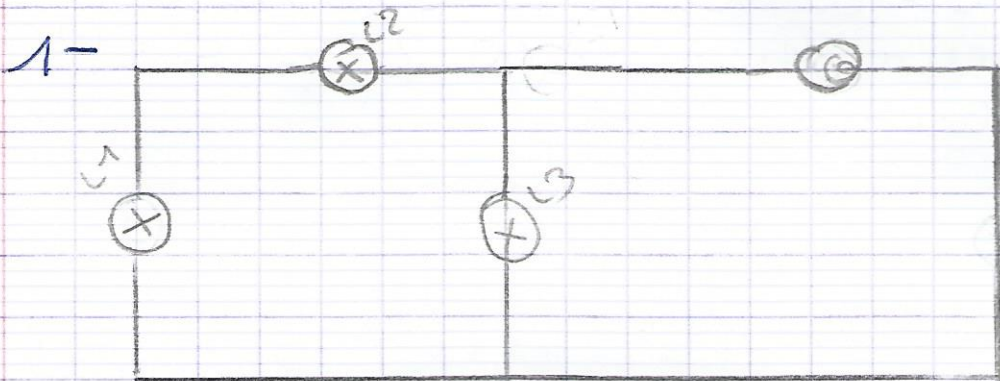

Exercice 4 :

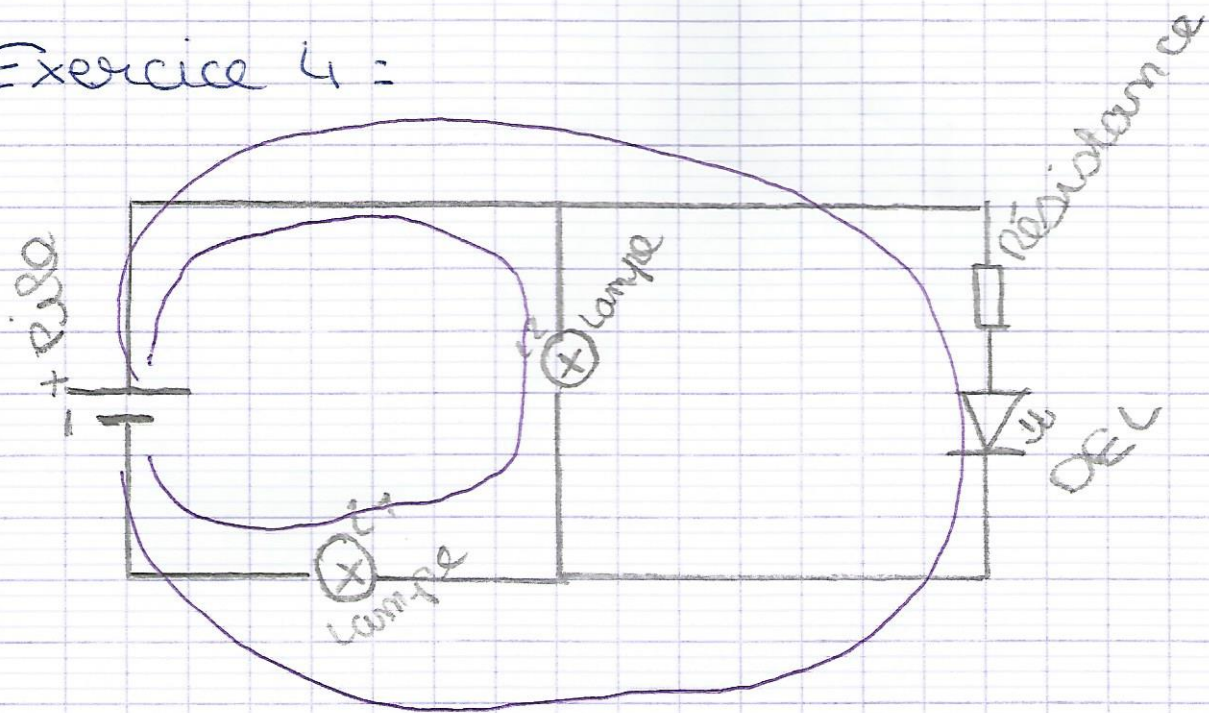

3) Elles sont branché en boucle simple car ils sont sur la même boucle.

4) la pile

5) Nom car ils sont sur la

même boucle

6 - La lampe 2 brillait encore
car la lampe 2 par du positive
au négatif -