


Kilicou  
Deyet  
5<sup>de</sup>5

Ex 1

1) Il y a que les circuit a et B c


2) Car la diode est a l'envers

3)

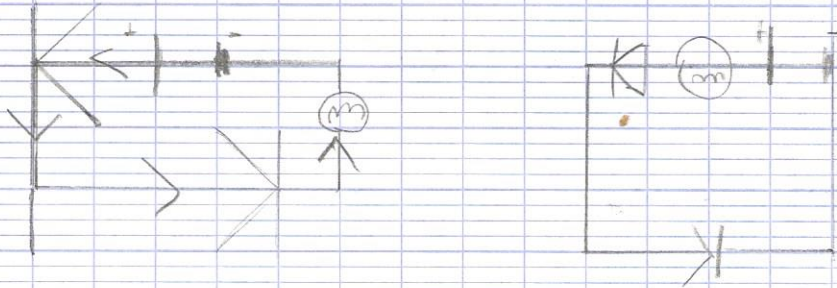

Ex 2

1)

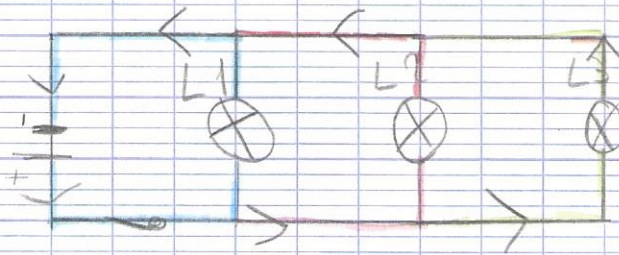

2) il y a 3 boules

3) Oui car la f.e.m. continue a passer

Ex 3

