


Evaluation Electricité

Ex 1:


1) le moteur fonctionne dans les circuits a et b car toutes les diodes sont passantes.

2) le moteur ne fonctionne pas dans le circuit c car la diode 3 n'est pas passante.

3)

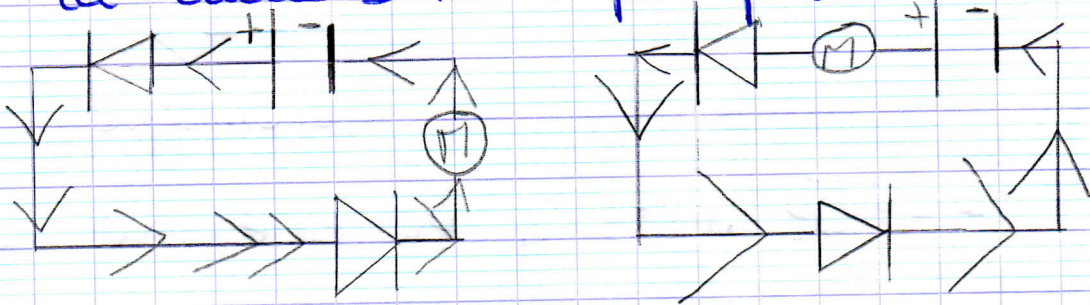

Ex 2:

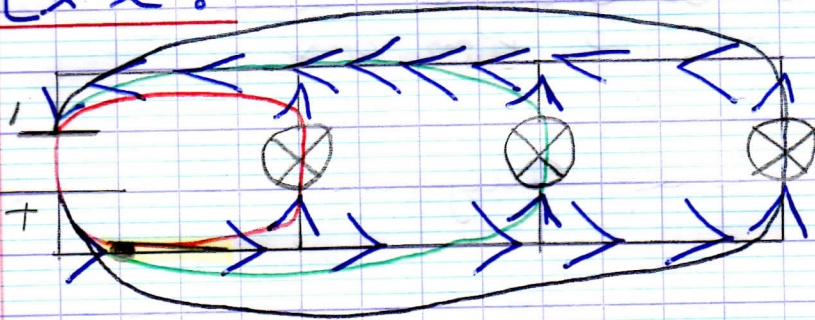

3) Si la lampe L_1 grille les autres brillent encore car elles appartiennent à d'autres boucles.

Ex 3:

