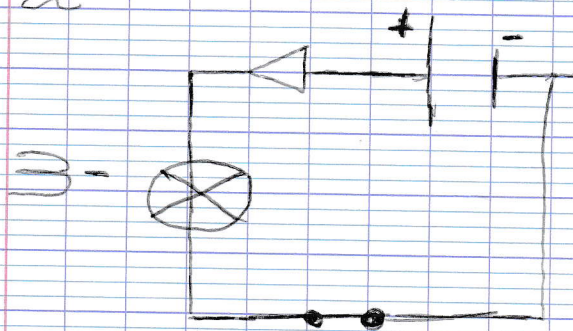


Évaluation d'électricité

Exercice 1 :


1- Le moteur fonctionne dans circuit b.

2-



Exercice 2

1-

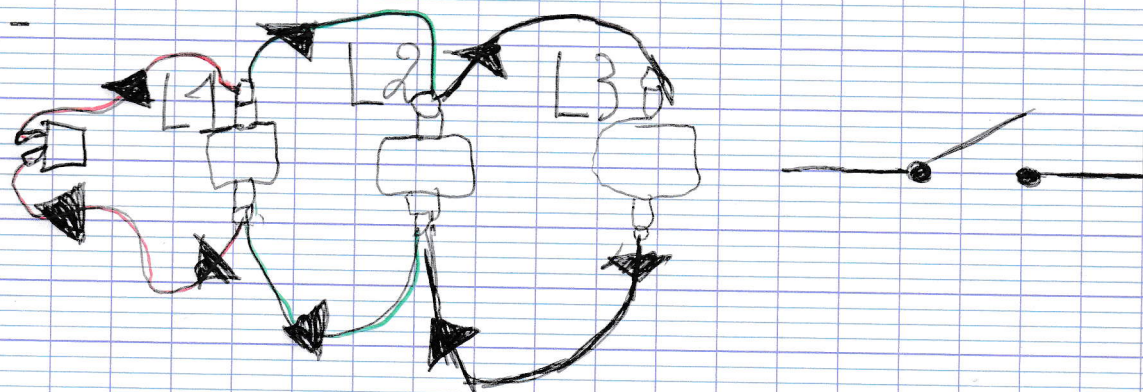


2- Il y a 3 branches.


3- Si la lampe L1 grilla, les autres lampes brilleraient plus.

4-


Exercice III

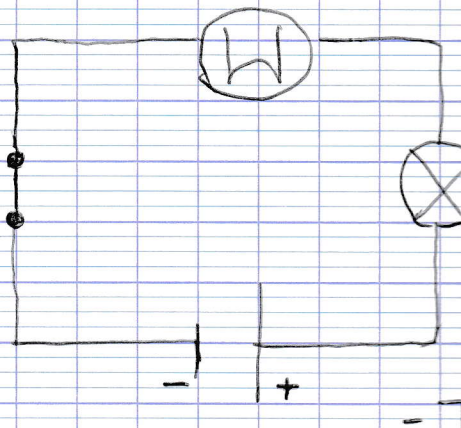

Circuit en dérivation

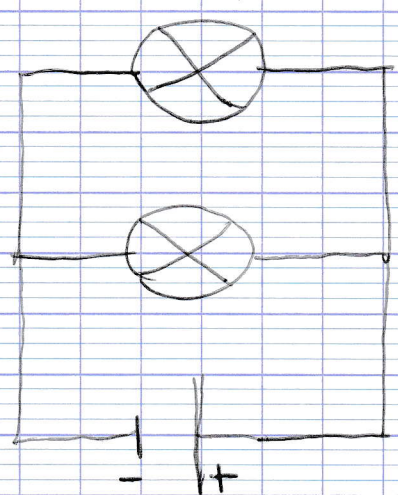

Exercice IV

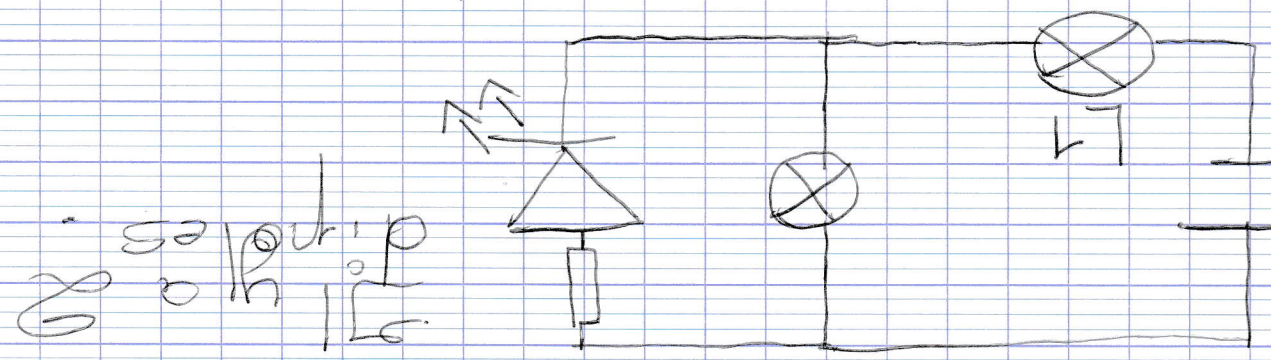

Si la lampe est défectueuse

3- Les lampes sont en dérivation.
 5- Si la lampe L2 grille, les autres fonctionneront plus.