
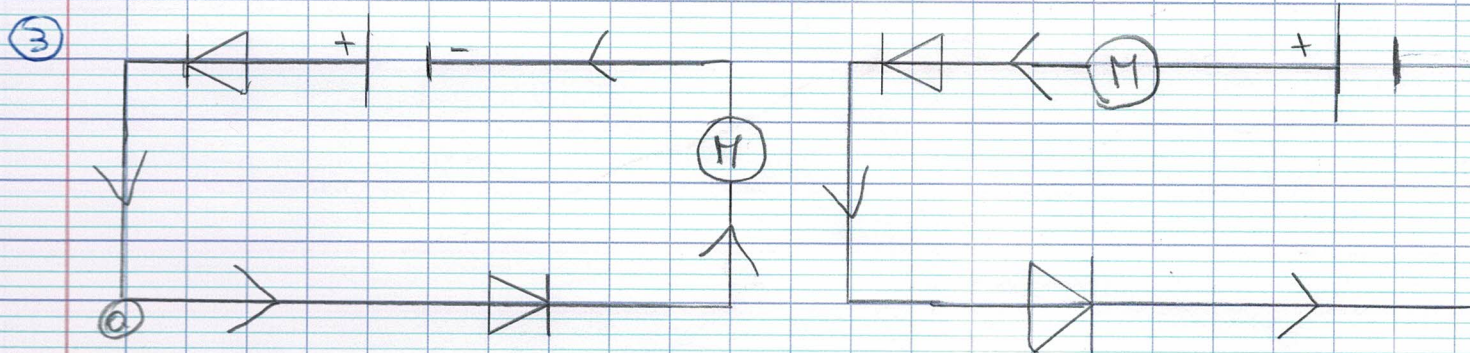


Ex 1:


- ① C'est les moteurs ~~pour~~ (a), (c) qui ne fonctionnent pas car les diodes sont dans le bon sens
- ② Dans les autres cas les moteurs ne fonctionnent pas car les diodes empêchent le courant de passer

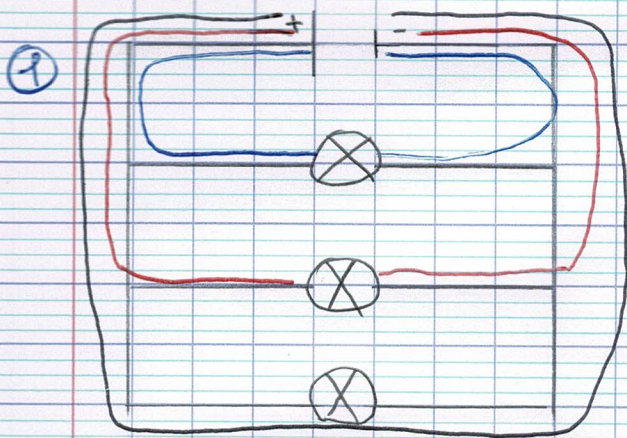

Ex 2:



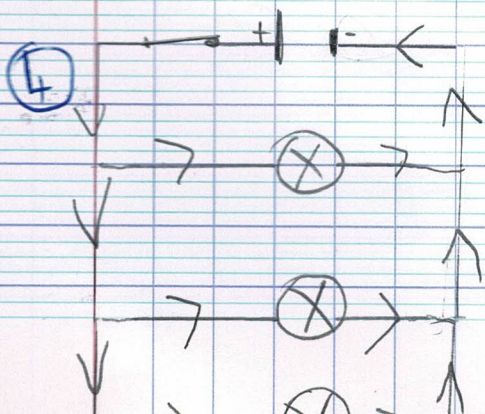
- ② Il contient 3 boucles
- ③ Si la lampe L1 grillait, les autres lampes brilleraient encore car c'est un circuit en parallèle pas un circuit



- ⑤ C'est de la borne positive à la négative.


Exercice 3:

④

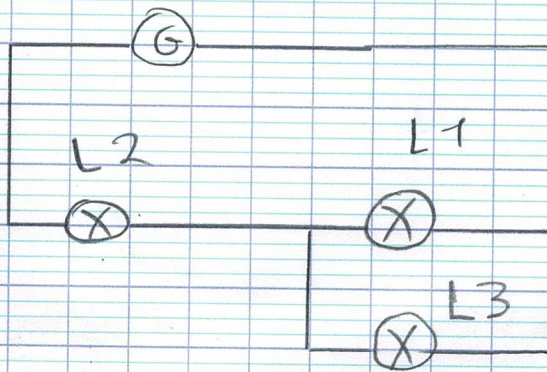

Exercice 4:

①

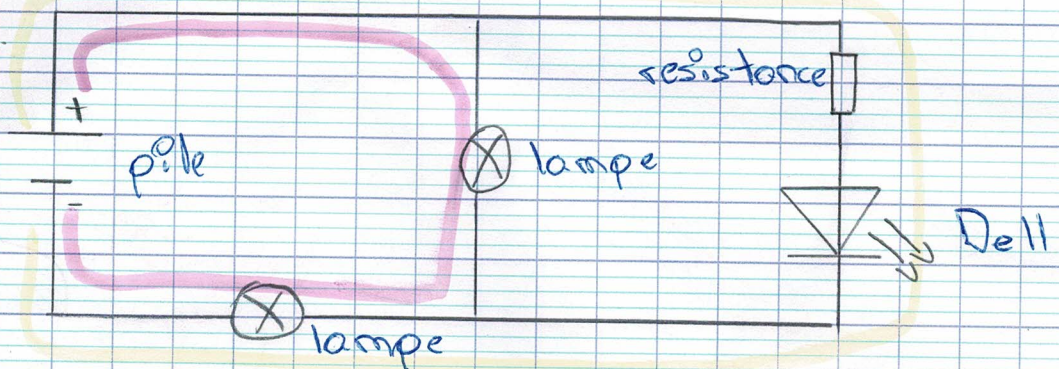

- ③ Elle sont branché en boucle simple les lampe sont sur la même boucle

- ④ C'est la Dell, la résistance, et la L2

- ⑤ ~~Oui~~ car Oui car il ne sont pas sur la même boucle

- ⑥ la lampe L1 ne fonctionnera plus toute les diode ne fonctionnent plus.