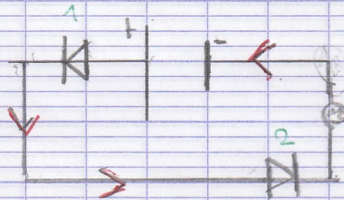


Arnaud - Mélayen
Théo


Evaluation d'électricité

Exercice 1°

circuit a



circuit c

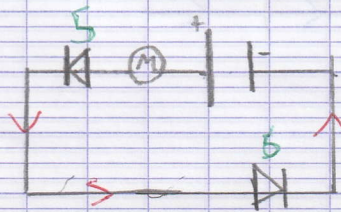

Exercice 2°

