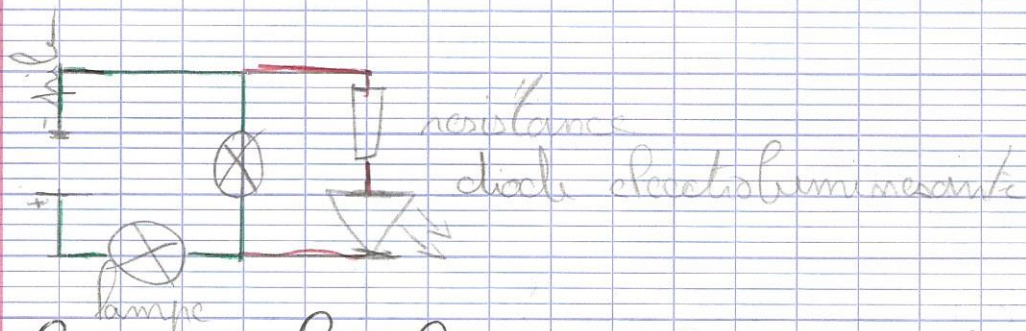


Ex 4



- 3 il sont en boucle simple car il sont dans la même boucle
- 4 il y a la del et la resistance
- 5 oui tous sauf la P_1
- 6 la del et resistance marcheront car il sont dans une autre boucle